

Analisi nodale

- 1) *Scegliere un nodo di riferimento*
- 2) *Evidenziare eventuali super-nodi, relativi ai generatori di tensione non connessi col riferimento.*
- 3) *Applicare la LKC a tutti i super-nodi ed a tutti i nodi rimanenti, tranne:*
 - *il nodo di riferimento;*
 - *i nodi connessi al riferimento tramite un generatore di tensione;*
 - *i nodi di uscita degli amplificatori operazionali.*
- 4) *Esprimere tutte le correnti nei resistori in funzione delle tensioni di nodo.*
Aggiungere i vincoli imposti dai generatori di tensione e dagli amplificatori operazionali.